

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Semicondutores de Potência (DIAC, TRIAC, SCR, IGBT, GTO)

61) No uso do tiristor como elemento de chaveamento e controle de potência em circuitos elétricos, costuma-se associar, em série com o mesmo, um indutor, com a finalidade de:

- a) reforçar a amplitude da corrente de saída.
 - b) compensar os efeitos das capacitâncias parasitas nas junções.
 - c) amortecer a tensão de saída do circuito, eliminando os transientes bruscos.
 - d) evitar que o tiristor seja disparado por uma variação brusca de corrente $\left(\frac{di}{dt} \right)$.
 - e) evitar que o tiristor seja disparado por uma variação brusca de tensão $\left(\frac{dv}{dt} \right)$.
-

Gabarito

Eletrônica

Tiristores, DIAC, TRIAC e proteção de chaveamento

60) E

61) D