

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Leis de Ohm e Kirchhoff; Potência e Energia; Elementos de Circuitos


1) Um automóvel possui uma bateria ideal com capacidade de 70 Ah, sem perdas internas, e que pode fornecer toda sua energia armazenada. Considerando-se que o carro está desligado, o alarme eletrônico está ativado e consumindo de forma constante 100 mA, em quantos dias, aproximadamente, a energia da bateria será consumida?

- a) 1
 - b) 29
 - c) 70
 - d) 100
 - e) 700
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Leis de Ohm e Kirchhoff; Potência e Energia; Elementos de Circuitos

2)

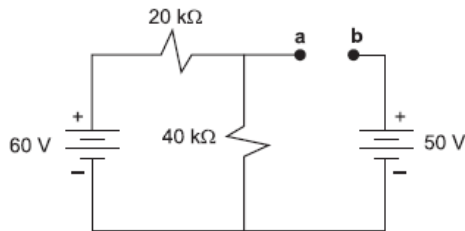

No circuito da figura acima, deseja-se inserir um resistor de $20\text{ k}\Omega$ entre os pontos **a** e **b** do circuito.

Para que o resistor seja especificado, que potência, em mW, esse resistor dissipará ao ser inserido?

- a) 12,0
 - b) 10,5
 - c) 9,8
 - d) 5,0
 - e) 1,8
-

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Leis de Ohm, Kirchhoff, Potência

1) B

2) E