
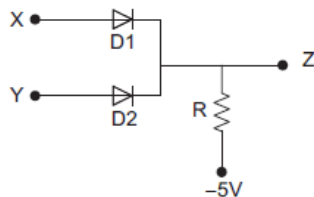


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Sistemas de Numeração

42)

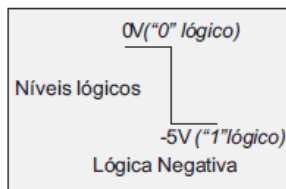

O circuito eletrônico digital acima, composto de diodos ideais, representa uma porta lógica de duas entradas X e Y e uma saída Z. Conforme mostrado na figura, a lógica que é usada é a lógica negativa, na qual o nível de tensão para "0" lógico vale 0V e para "1" lógico vale -5V. A tabela a seguir relaciona os valores das entradas X e Y com possíveis valores de saída.

		Saída Z				
X	Y	Saída 1	Saída 2	Saída 3	Saída 4	Saída 5
0	0	-5	0	-5	0	0
0	-5	0	-5	0	0	-5
-5	0	0	-5	-5	0	-5
-5	-5	0	-5	0	-5	0

A saída que corresponde à saída Z do circuito é a

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Sistemas de Numeração

42) D