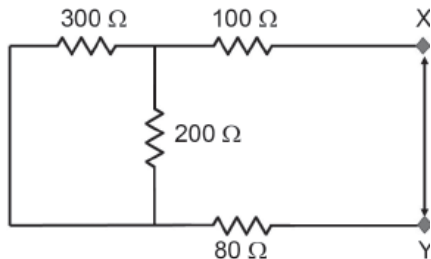


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Teoremas (Thevenin, Norton, Ponte de Wheatstone; Transf. Estrela-Triângulo; etc)

3) Considere que o circuito abaixo é formado por resistores.




O valor, em Ω , da resistência equivalente vista entre os terminais X e Y é

- a) 120
- b) 200
- c) 300
- d) 330
- e) 680

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Teoremas (Thevenin, Norton, Ponte de Wheatstone; Transf. Estrela-Triângulo; etc)

4)

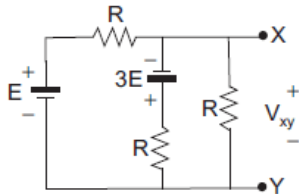

A expressão da tensão V_{xy} do Equivalente Thevenin entre os pontos X e Y do circuito da figura acima é

- a) $\frac{E}{4}$
- b) $2E$
- c) $\frac{E}{3}$
- d) $-\frac{2E}{3}$
- e) $-\frac{E}{2}$

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Teoremas (Thevenin, Norton, Estrela)

3) C

4) D