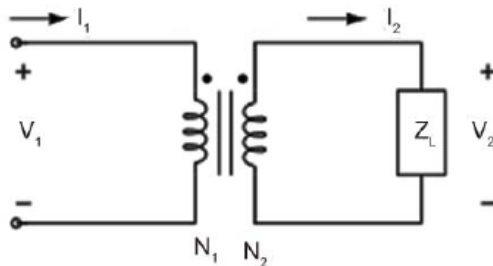


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadores Monofásicos

24) Na Figura abaixo, é mostrado um transformador ideal em que a relação do número de espiras do enrolamento primário (N_1) mantém relação fixa com o número de espiras do enrolamento secundário (N_2). O valor $N_1/N_2 = 0,1$.



Uma vez que foi medida uma tensão alternada de 100 V no primário V_1 , e que a carga Z_L mostrada na Figura é puramente resistiva e de valor de 1000Ω , a corrente I_2 , em ampere, é de

- a) 0,001
- b) 0,01
- c) 1
- d) 10
- e) 1000

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Transformadores Monofásicos

24) C