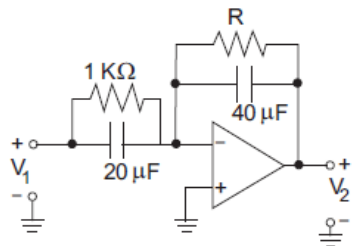


111)



A figura acima apresenta um circuito ativo, utilizado na implementação de compensadores de primeira ordem de atraso de fase ou de avanço de fase. O amplificador operacional do circuito pode ser considerado como ideal. Para que o pólo da função de transferência do compensador esteja localizado em $s = -5$, a resistência de R , em $k\Omega$, deverá ser

- a) 0,5
- b) 1,0
- c) 2,0
- d) 5,0
- e) 8,0