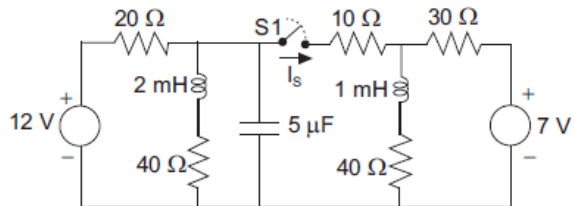


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

8)



A figura acima apresenta um circuito de corrente contínua funcionando em regime permanente com a chave S_1 aberta. Em determinado instante, a chave S_1 é fechada. Imediatamente em seguida, o módulo da corrente I_s , em ampères, que atravessa a chave S_1 , é, aproximadamente,

- a) 0,8
 - b) 0,7
 - c) 0,6
 - d) 0,5
 - e) 0,4
-