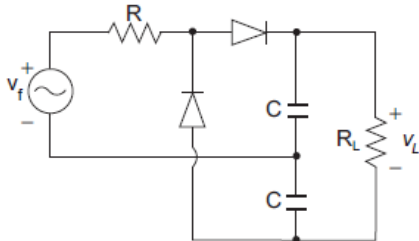


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Diodos (Retificador, Zener, Schottky, LED)

29)



No circuito mostrado na figura acima, os diodos são considerados ideais e a tensão v_f aplicada é senoidal. Considerando a disposição dos componentes no circuito e suas polaridades, a saída v_L será uma tensão

- a) senoidal de amplitude de pico $-v_f$
- b) contínua, de valor, aproximadamente, igual a $+2v_f$
- c) contínua, de valor, aproximadamente, igual a $-2v_f$
- d) contínua, de valor, aproximadamente, igual a $+v_f$
- e) senoidal retificada em meia onda e de amplitude de pico $+2v_f$