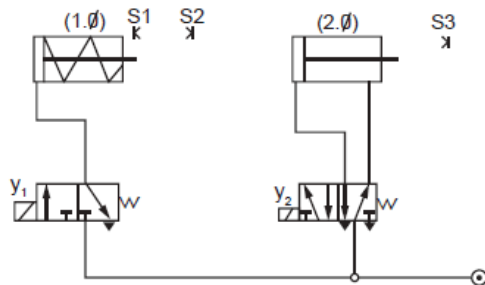


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023


Engenharia Elétrica e Eletrônica - Acionamentos Pneumáticos e Hidráulicos

22) Os esquemas pneumático e elétrico de controle de um determinado dispositivo eletropneumático são mostrados abaixo.

Esquema pneumático



Esquema elétrico

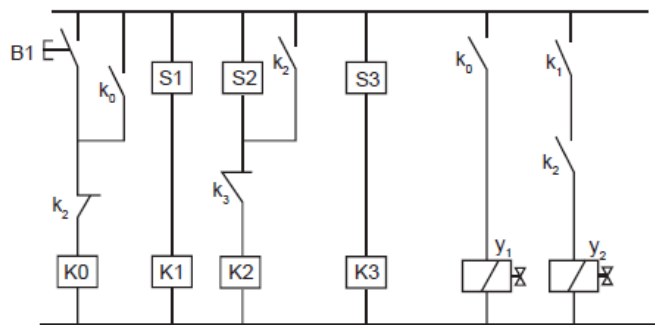

Pode-se apresentar o trajeto-passo de um circuito pneumático, escrevendo em sequência o número do atuador e o sinal + ou -, indicando avanço ou recuo respectivamente. Por exemplo: 1+ 2+ 1- 2- significa que o atuador 1 avança, em seguida o atuador 2 avança, em seguida o atuador 1 recua, e, finalmente, o atuador 2 recua.

Considerando-se os esquemas pneumático e elétrico acima, qual sequência de atuação é a correta, após acionamento do botão B1?

- a) 1+ 1- 2+ 2-
- b) 1+ 2+ 2- 1-
- c) 1+ 2- 1- 2+
- d) 2+ 2- 1+ 1-
- e) 1- 1+ 2- 2+