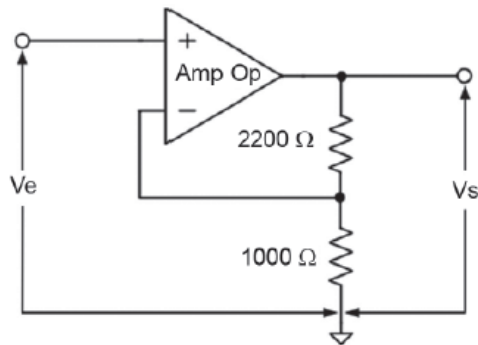


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

33) No circuito abaixo, considere a existência de um amplificador operacional ideal. Considere, também, os componentes indicados na Figura.



Qual será o valor, em volts, da tensão de saída V_s se for aplicada a tensão de entrada V_e no valor de 3 V?

- a) 9,60
- b) 6,60
- c) 4,36
- d) 3,00
- e) -4,36