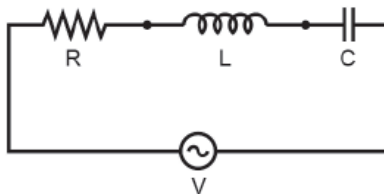


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

5) Na Figura abaixo está representado um circuito RLC em série.



Considerado-se todos os componentes desse circuito como ideais — o Resistor (R), o indutor (L), o capacitor (C), e a fonte de tensão (V) — constata-se que

- a) na frequência de ressonância desse circuito, a reatância capacitiva e a reatância indutiva não se cancelam.
 - b) na frequência de ressonância desse circuito, a impedância total do circuito depende dos valores dos componentes L e C.
 - c) o valor do fator de qualidade independe do valor do componente R.
 - d) o valor da frequência de ressonância independe do valor do componente R.
 - e) não é a mesma corrente que flui através dos componentes R, L e C.
-