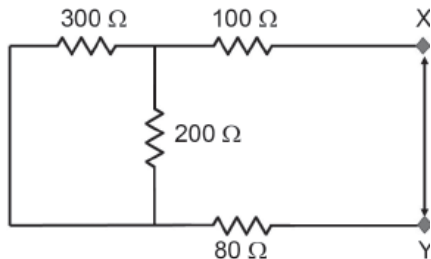


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Teoremas (Thevenin, Norton, Ponte de Wheatstone; Transf. Estrela-Triângulo; etc)

3) Considere que o circuito abaixo é formado por resistores.



O valor, em Ω , da resistência equivalente vista entre os terminais X e Y é

- a) 120
- b) 200
- c) 300
- d) 330
- e) 680