

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Álgebra Booleana e Circuitos Lógicos

44) Considere um circuito combinacional de três entradas A, B e C, cuja função é composta pela seguinte soma de mintermos:

$$f = \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + ABC$$

Utilizando-se o método de simplificação de Karnaugh, obtém-se a seguinte expressão da função simplificada:

- a) $\overline{A}C + B$
 - b) $\overline{A}\overline{C} + B$
 - c) $\overline{A}C + BC + \overline{A}B$
 - d) $\overline{A}B + C$
 - e) $\overline{B}C + A$
-