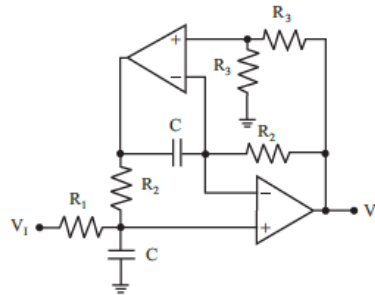


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

113) Considere a figura abaixo.



O circuito ilustrado representa um filtro passa-banda de segunda ordem.

Considerando os amplificadores operacionais ideais, a função de transferência $\frac{V_O(s)}{V_I(s)}$ do circuito é:

- a) $\frac{s^2/R_1 C}{s^2 + s/R_1 C + 1/R_3^2 C^3}$
- b) $\frac{s/R_1 C}{s^2 + s/R_3 C + 1/R_2^2 C^2}$
- c) $\frac{s^2/R_1 C}{s^2 + s/R_1 C + 1/R_2^2 C^2}$
- d) $\frac{s/R_1 C}{s^2 + s/R_1 C + 4/R_2^2 C^2}$
- e) $\frac{s^2/R_3 C}{s^2 + s/R_1 C + 1/R_2^2 C^2}$