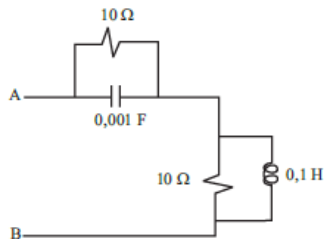


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

17)



O circuito da figura acima é alimentado, entre os pontos A e B, por uma tensão senoidal de frequência $\frac{50}{\pi}\text{ Hz}$.

A impedância equivalente deste circuito, em ohms, é:

- a) $20 + j20$
- b) $j10$
- c) $10 - j10$
- d) 10
- e) 20