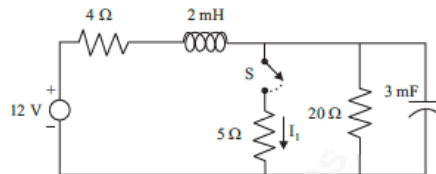


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

10) Considere a figura abaixo.



A chave S, no circuito, encontrava-se aberta por um longo tempo, tendo o circuito alcançado o regime permanente. Imediatamente após fechar a chave S, o valor da corrente I_1 , em ampères, será:

- a) 0,75
- b) 1,00
- c) 1,25
- d) 1,50
- e) 2,00