

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Filtros Ativos e Passivos

39) O filtro passa-baixas é o nome comum dado a um circuito eletrônico que permite a passagem de baixas frequências e atenua a amplitude das frequências maiores do que a frequência de corte. Ele consiste em um circuito eletrônico simples dotado de um resistor em série e em um capacitor paralelo com a carga. A frequência de corte é determinada pela escolha da resistência e da capacitância.

Admitindo uma resistência $R = \frac{1.000}{3} \Omega$, uma capacitância $C = 50 \mu F$ e $\pi = 3$, o valor da frequência de corte, em hertz, é

- a) 10
 - b) 20
 - c) 30
 - d) 40
 - e) 50
-