

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

6) Um sistema de controle utiliza um capacitor de capacitância $1,0 \mu\text{F}$, inicialmente neutro. Ele é ligado a uma fonte de tensão constante até carregar-se completamente. A seguir, verifica-se que, descarregando-o através de um resistor, o calor desenvolvido equivale a $0,125 \text{ J}$.

Nessa situação, o valor da tensão, em volts, à qual submete-se o capacitor é

- a) 500
 - b) 400
 - c) 300
 - d) 200
 - e) 100
-