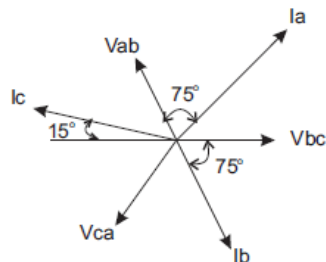


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

13)



O diagrama de fasores acima corresponde a uma instalação elétrica de um centro de operações para supervisão e controle com as suas cargas elétricas ligadas em triângulo aterrado, com as correntes de linha equilibradas apresentando valor de 5 A, e a tensão de linha, valor de 374 V.

A potência elétrica ativa na fase CN para essa instalação é:

Dados:

$$\sqrt{3} = 1,7$$

$$\cos 15^\circ = 0,96$$

$$\cos 30^\circ = 0,86$$

$$\cos 45^\circ = 0,70$$

$$\cos 60^\circ = 0,50$$

$$\cos 75^\circ = 0,25$$

- a) 770 W
- b) 960 W
- c) 1.870 W
- d) 2.140 W
- e) 2.860 W