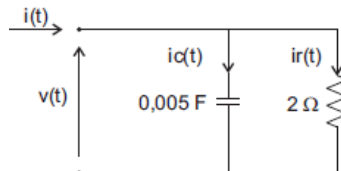


14)



A figura representa um bipolo alimentado com tensão, em volt, dada por $v(t) = 100\sqrt{2} \cos(100t - 30^\circ)$

O fasor da corrente no bipolo é

OBS: Utilize, no cálculo, aproximações com uma casa decimal.

a)

$$20 \angle 45^\circ \text{ A}$$

b)

$$45 \angle 30^\circ \text{ A}$$

c)

$$50 \angle 75^\circ \text{ A}$$

d)

$$65 \angle 25^\circ \text{ A}$$

e)

$$70 \angle 15^\circ \text{ A}$$
