

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos Trifásicos

**19)** Três cargas equilibradas, formadas por impedâncias iguais de valor  $6\angle -30^\circ$  ohms, estão ligadas em triângulo a um sistema elétrico trifásico, ABC, com tensão de linha igual a 204 V.

A corrente de linha resultante no circuito equivalente com as cargas ligadas em estrela e o ângulo de fase da tensão igual a  $120^\circ$  é

Dado:  $\sqrt{3} = 1,7$

a)

$$100\angle -30^\circ$$

b)

$$60\angle 150^\circ$$

c)

$$30\angle -90^\circ$$

d)

$$20\angle 45^\circ$$

e)

$$10\angle -120^\circ$$

---