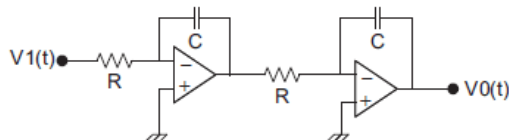


35)



O circuito acima é composto de dois amplificadores operacionais ideais e idênticos, cujas fontes de tensão simétricas de alimentação não foram representadas no circuito. Dois resistores de valor R e dois capacitores de valor C , também ideais, foram acrescentados para compor o circuito.

Qual a função matemática que o circuito representa?

a)

$$V0(t) = RC \frac{d^2 V1(t)}{dt^2}$$

b)

$$V0(t) = RC^2 \frac{d^2 V1(t)}{dt^2}$$

c)

$$V0(t) = RC \int_0^t V1(t) dt$$

d)

$$V0(t) = \left(\frac{1}{RC} \right)^2 \int_0^t \int_0^t V1(t) dt^2$$

e)

$$V0(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t V1(t) dt$$