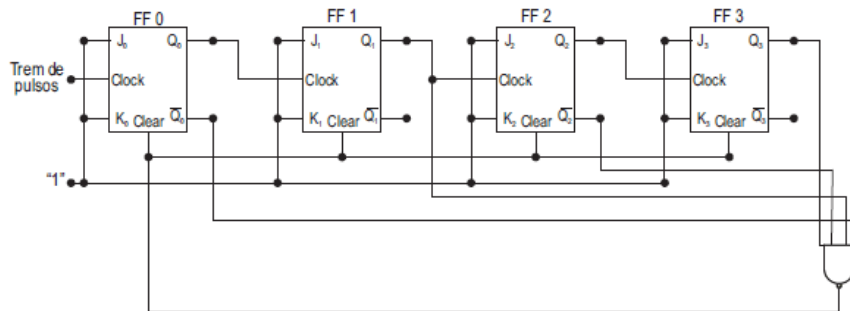


46)



O circuito eletrônico digital acima representa um contador binário e é construído usando-se 4 J-K flip-flops (FF 0, 1, 2 e 3), tipo T (entradas J e K ligadas a "1" lógico). Quando a entrada clear recebe um pulso "0", leva a "0" todas as saídas Q dos flip-flops do circuito. Um trem de pulsos, representado no circuito, excita a entrada Clock do primeiro flip-flop, e, a cada descida do pulso de Clock, o flip-flop muda de estado.

Com base no circuito e nas considerações acima, identifica-se que o circuito representa um contador módulo

- a) 16
- b) 10
- c) 8
- d) 6
- e) 4