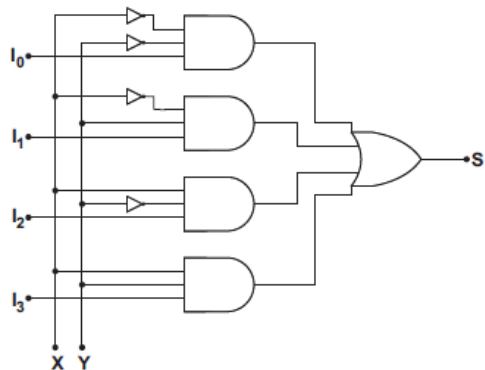


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos Multiplexadores e Demultiplexadores

45)



O circuito eletrônico digital da figura é um multiplex com canais de informação I_0 , I_1 , I_2 e I_3 , variáveis de seleção X e Y, e saída multiplexada S.

A seguir, vê-se um quadro com os valores das variáveis X e Y e cinco possíveis saídas

		Saída multiplexada				
X	Y	Saída 1	Saída 2	Saída 3	Saída 4	Saída 5
0	0	I_3	I_0	I_1	I_0	I_1
0	1	I_2	I_1	I_3	I_2	I_2
1	0	I_1	I_2	I_2	I_3	I_3
1	1	I_0	I_3	I_0	I_1	I_0

A representação da Saída Multiplexada S é a saída

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5