
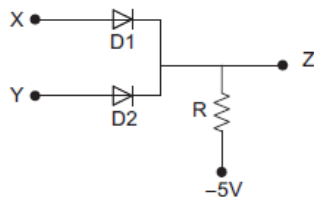


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Sistemas de Numeração

42)

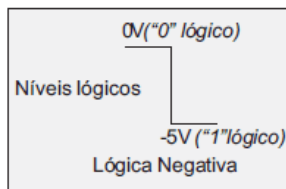

O circuito eletrônico digital acima, composto de diodos ideais, representa uma porta lógica de duas entradas X e Y e uma saída Z. Conforme mostrado na figura, a lógica que é usada é a lógica negativa, na qual o nível de tensão para "0" lógico vale 0V e para "1" lógico vale -5V. A tabela a seguir relaciona os valores das entradas X e Y com possíveis valores de saída.

|    |    | Saída Z |         |         |         |         |
|----|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| X  | Y  | Saída 1 | Saída 2 | Saída 3 | Saída 4 | Saída 5 |
| 0  | 0  | -5      | 0       | -5      | 0       | 0       |
| 0  | -5 | 0       | -5      | 0       | 0       | -5      |
| -5 | 0  | 0       | -5      | -5      | 0       | -5      |
| -5 | -5 | 0       | -5      | 0       | -5      | 0       |

A saída que corresponde à saída Z do circuito é a

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5