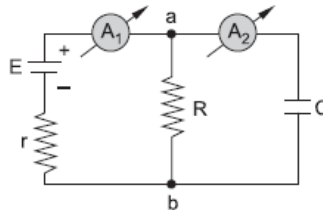


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

7)



A análise de um projeto de automação indicou a presença do circuito ilustrado como elemento auxiliar, alimentado por corrente contínua.

Se a resistência R mede $4,0 \, \Omega$, o amperímetro A_1 indica $2A$, a capacitância é de $2,0 \, \mu F$ e o capacitor já se encontra totalmente carregado, a indicação no amperímetro A_2 e a carga armazenada no capacitor são, respectivamente,

- a) $0 \, A$ e $10 \, \mu C$
 - b) $0 \, A$ e $16 \, \mu C$
 - c) $0,5 \, A$ e $10 \, \mu C$
 - d) $0,5 \, A$ e $16 \, \mu C$
 - e) $2 \, A$ e $10 \, \mu C$
-