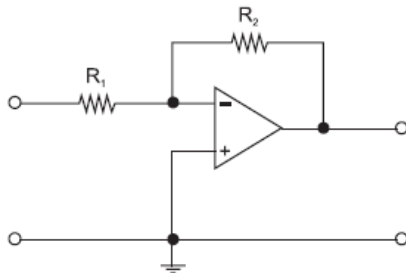


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

38)



Quando instalado em um sistema de controle, o circuito analógico mostrado na figura acima, que utiliza um amplificador operacional considerado ideal, corresponde a um

- a) controlador P
 - b) controlador PI
 - c) controlador PID
 - d) filtro passa-baixa
 - e) filtro passa-alta
-