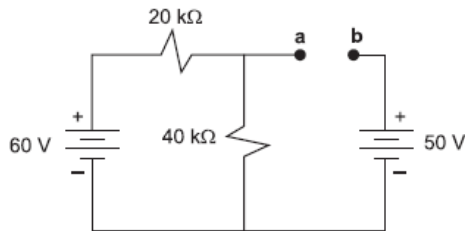


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Leis de Ohm e Kirchhoff; Potência e Energia; Elementos de Circuitos

2)



No circuito da figura acima, deseja-se inserir um resistor de $20\text{ k}\Omega$ entre os pontos **a** e **b** do circuito.

Para que o resistor seja especificado, que potência, em mW, esse resistor dissipará ao ser inserido?

- a) 12,0
- b) 10,5
- c) 9,8
- d) 5,0
- e) 1,8