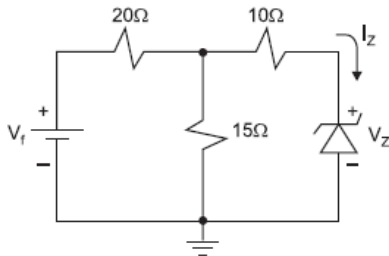


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Diodos (Retificador, Zener, Schottky, LED)

28)



O circuito da figura acima mostra um diodo Zener com tensão nominal de 6 V, alimentado por uma fonte de tensão contínua. Se a corrente elétrica que atravessa o diodo Zener é 0,3 A, a tensão V_f da fonte, em volts, é

- a) 19
- b) 24
- c) 27
- d) 32
- e) 38