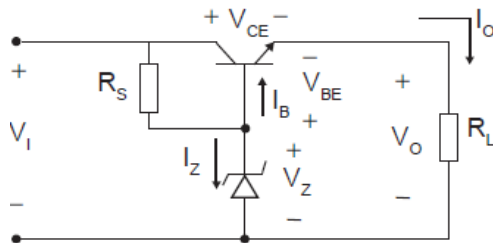


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos Reguladores de Tensão

32) O circuito de um regulador de tensão simples, utilizando transistor e diodo zener, pode ser visto na Figura abaixo.



A tensão de entrada (V_I) tem o valor constante de 12 V, a tensão de saída (V_O) tem o valor constante de 5 V, e a corrente de saída (I_O) que passa sobre a carga (R_L) tem o valor de 1A.

Considerando desprezível a corrente que passa no resistor R_S , quantos watts são dissipados no transistor?

- a) 1
- b) 5
- c) 7
- d) 12
- e) 17