

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

34) Um amplificador operacional processa pequenos sinais de modo diferencial que aparecem entre suas duas entradas, desenvolvendo um sinal de saída. Os amplificadores operacionais reais se afastam dos atributos considerados ideais, mas são úteis, para a compreensão de primeiro nível do comportamento do amplificador operacional, considerando-se válidos esses atributos.

*JUNG, Walter G.. **Op Amp Applications Handbook**.*

EUA: Newnes / Elsevier, 2005. 878 p. Copyright (c.) by Analog Devices. Adaptado.

NÃO é um dos atributos usualmente associados a amplificadores operacionais ideais a(o)

- a) impedância de entrada infinita
 - b) tensão de offset zero entre as entradas
 - c) corrente zero nas entradas
 - d) sensibilidade à tensão em modo comum na entrada
 - e) ganho diferencial infinito
-