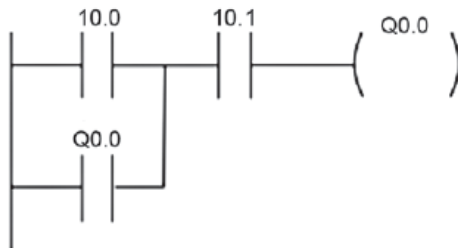


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

123) O diagrama de um programa em linguagem Ladder, mostrado na Figura abaixo, representa o controle de acionamento de um motor. Esse programa foi carregado em um CLP (Controlador Lógico Programável).



Sabe-se que 10.0 é referente a um botão de PARTIR normalmente aberto, que 10.1 é referente a um botão de PARAR normalmente fechado, e que Q0.0 é uma saída normalmente aberta, ligada a um contato que precisa ser energizado para ligar um motor. Nessas configurações, qual é a função de ter Q0.0 em paralelo a 10.0 no diagrama?

- a) Ser uma alternativa para a partida do motor, mesmo com o botão PARAR acionado.
 - b) Manter o motor ligado após o botão de PARTIR ser acionado e depois ser liberado.
 - c) Desligar o motor, caso o botão de PARTIR seja acionado após o motor estar funcionando.
 - d) Manter o motor ligado, independentemente do acionamento dos botões de PARTIR e PARAR.
 - e) Na configuração estabelecida, não apresenta função.
-