
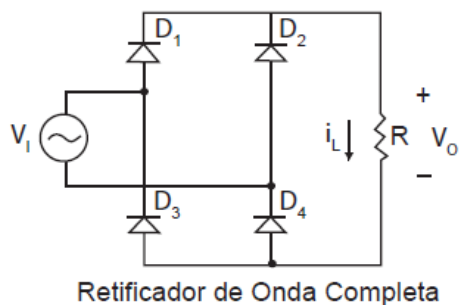


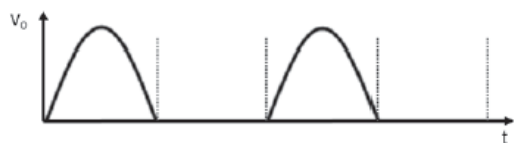31) Um retificador de onda completa, descrito na Figura abaixo, é alimentado por uma tensão senoidal V_i .




Supondo que os diodos D_1 , D_2 , D_3 e D_4 são ideais, a forma de onda esperada para a tensão V_o é

a)



b)

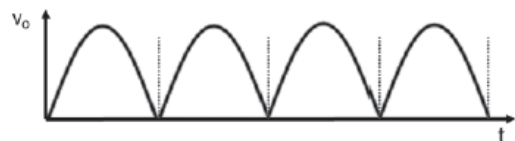

c)



d)



e)

