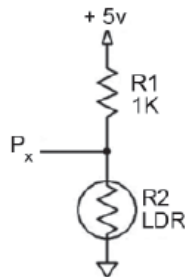


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Conversores Analógicos Digitais (AD) e Digitais Analógicos (DAC)

59) Um controlador deve medir a quantidade de luz ambiente para decidir se liga ou não as luzes externas de uma unidade fabril. Um arranjo típico de conexão a uma porta Px de E/S (Entrada /Saída.) do controlador, utilizando um Resistor Dependente de Luz (ou LDR = Light Dependent Resistor) é mostrado na Figura abaixo.



Se é do interesse escolher um nível de luminosidade específico, não bastando saber se tem luz ambiente ou não, qual tipo de porta desse controlador deve ser utilizado?

- a) Uma porta de entrada digital
 - b) Uma porta de entrada com conversor Digital/ Analógico (DAC.)
 - c) Uma porta de entrada com conversor Analógico/Digital (ADC.)
 - d) Uma porta de saída com conversor Analógico/Digital (ADC.)
 - e) Uma porta de saída com conversor Digital/ Analógico (DAC.)
-